13.04.2026 MICHAŁ KRYSTECKI 342906 POCY LAB 2

NR SEKWENCJI : 10001

przerzutniki typu D

automat Moore'a

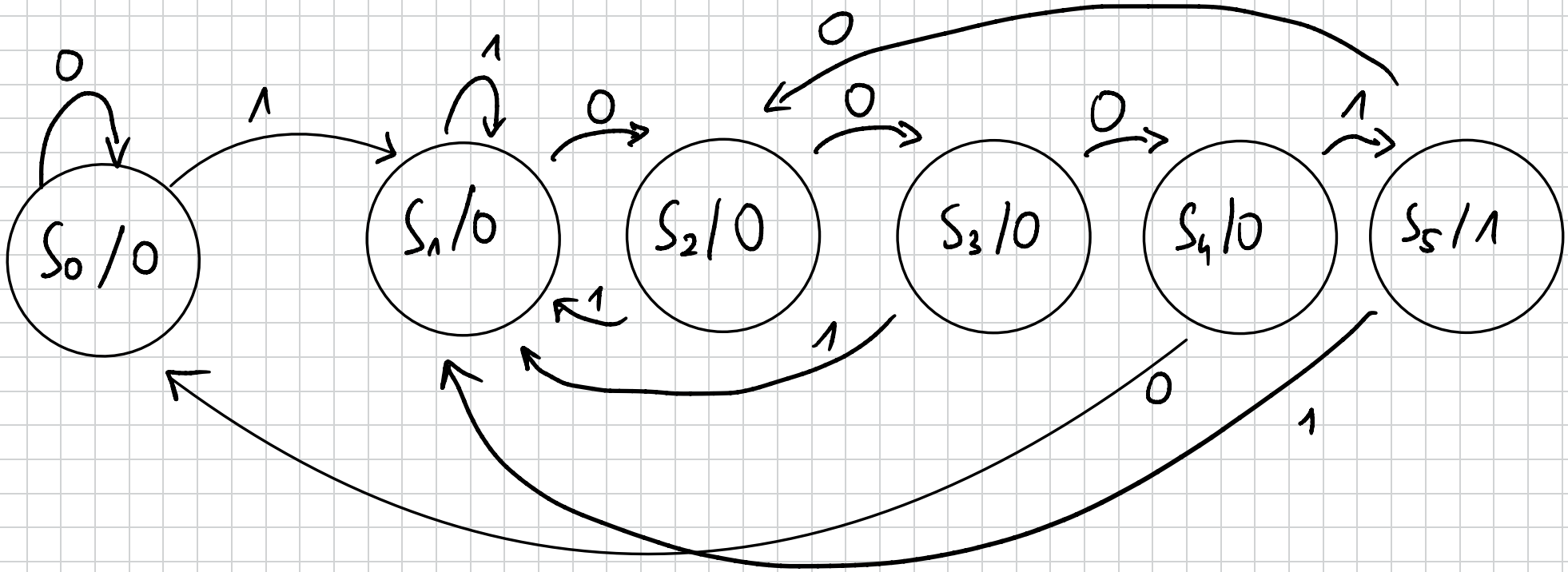

S \ X	0	1	
S_0	S_0	S_1	0
S_1	S_2	S_1	0
S_2	S_3	S_1	0
S_3	S_4	S_1	0
S_4	S_0	S_5	0
S_5	S_2	S_1	1
			Y

$S_0 = 000$; $S_1 = 001$; $S_2 = 010$; $S_3 = 011$; $S_4 = 100$; $S_5 = 101$

$q_2 q_1 q_0$ \ X	0	1	
000	000	001	0
001	010	001	0
011	100	001	0
010	011	001	0
110	—	—	—
111	—	—	—
101	010	001	1
100	000	101	0
		$D_2 D_1 D_0$	Y

$$Y = q_2 \overline{q_1} q_0$$

$q_2 q_1 q_0$ \ X	0	1
000	0	0
001	0	0
011	$\boxed{1}$	0
010	0	0
110	—	$\boxed{-}$
111	$\boxed{-}$	—
101	0	0
100	0	$\boxed{1}$

D_2

$q_2 q_1 q_0$ \ X	0	1
000	0	0
001	$\boxed{1}$	0
011	0	0
010	1	0
110	—	—
111	—	—
101	$\boxed{1}$	0
100	0	0

D_1

$q_2 q_1 q_0$ \ X	0	1
000	0	1
001	0	1
011	0	1
010	1	1
110	—	—
111	—	—
101	0	1
100	0	1

D_0

$$D_2 = q_1 q_0 \overline{X} + q_2 \overline{q_0} X$$

$$D_1 = \overline{q_1} q_0 \overline{X} + q_1 \overline{q_0} \overline{X} = (q_1 \oplus q_0)\overline{X}$$

$$D_0 = q_1 \overline{q_0} + X$$